

Computer Organization

Name: 石育璋 Number: A073708 Email: stoneonnetwo1203@gmail.com

1. Architecture diagrams:

 


圖 1.1:Dataflow

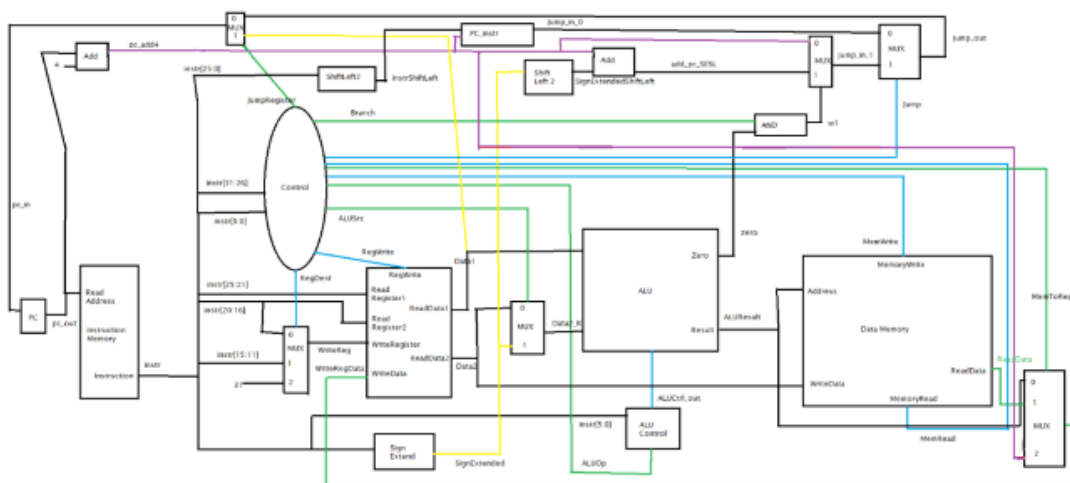


圖 1.2:Diagram

2. Hardware module analysis:

Lab3 跟 Lab2 在許多元件設計上均相同，少數不同的地方在於新增一些指令(J,

JAL, JR, LW, SW 還有 BEQ 的幾個延伸指令)，其中 JR 在 ALU_CTRL 時多了控制信號去決定 PC 的值，以及 BEQ 的延伸指令需要設計 4to1 MUX 的控制信號，大部分都是基於 LAB2 進行小改動。

3. Result:

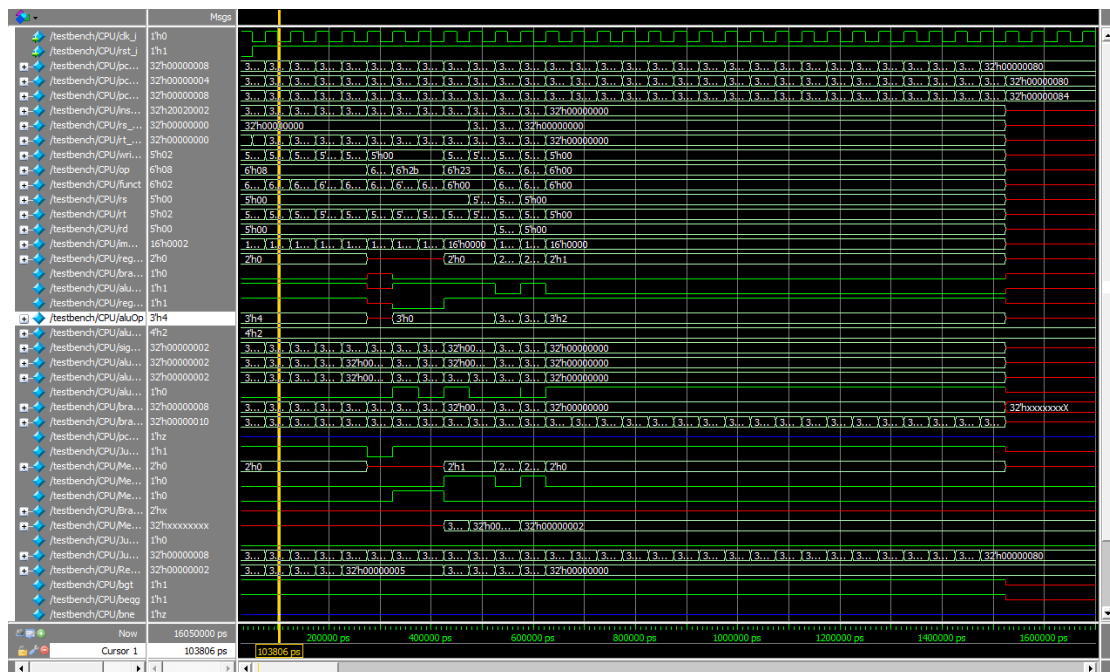


圖 3.1: test1 波形圖

```
# PC = 128
# Data Memory = 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0
# Data Memory = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
# Data Memory = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
# Data Memory = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
# Registers
# R0 = 0, R1 = 1, R2 = 2, R3 = 3, R4 = 4, R5 = 5, R6 = 1, R7 = 2
# R8 = 4, R9 = 2, R10 = 0, R11 = 0, R12 = 0, R13 = 0, R14 = 0, R15 = 0
# R16 = 0, R17 = 0, R18 = 0, R19 = 0, R20 = 0, R21 = 0, R22 = 0, R23 = 0
# R24 = 0, R25 = 0, R26 = 0, R27 = 0, R28 = 0, R29 = 128, R30 = 0, R31 = 0
# ** Note: $stop : C:/Users/office01/Desktop/DCP3362/lab3/code/testbench.v(36)
# Time: 16050 ns Iteration: 0 Instance: /testbench
# Break in Module testbench at C:/Users/office01/Desktop/DCP3362/lab3/code/testbench.v line 36
```

圖 3.2: test1 結果圖

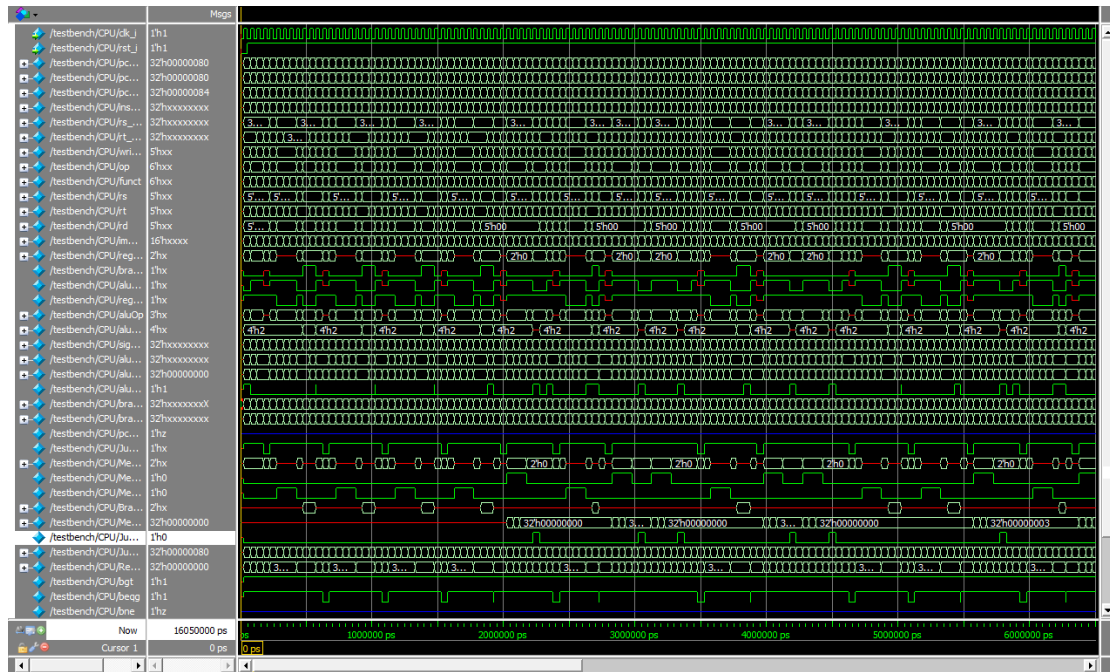


圖 3.3: test2 波形圖

```
# PC = 128
# Data Memory = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
# Data Memory = 0, 0, 0, 0, 68, 2, 1, 68
# Data Memory = 2, 1, 68, 4, 3, 16, 0, 0
# Registers
# R0 = 0, R1 = 0, R2 = 5, R3 = 0, R4 = 0, R5 = 0, R6 = 0, R7 = 0
# R8 = 0, R9 = 1, R10 = 0, R11 = 0, R12 = 0, R13 = 0, R14 = 0, R15 = 0
# R16 = 0, R17 = 0, R18 = 0, R19 = 0, R20 = 0, R21 = 0, R22 = 0, R23 = 0
# R24 = 0, R25 = 0, R26 = 0, R27 = 0, R28 = 0, R29 = 128, R30 = 0, R31 = 16
# ** Note: $stop : C:/Users/office01/Desktop/DCP3362/lab3/code/testbench.v(36)
# Time: 16050 ns Iteration: 0 Instance: /testbench
# Break in Module testbench at C:/Users/office01/Desktop/DCP3362/lab3/code/testbench.v line 36
```

圖 3.4: test2 結果圖

4. Summary:

LAB3 的電路設計較 LAB2 複雜很多，在 test2 的實驗中，說明文檔只有說 reg2

最終為 5，但不確定其他值是否需要為 0，在我的設計裡，並沒有將其他值復位

為 0。